

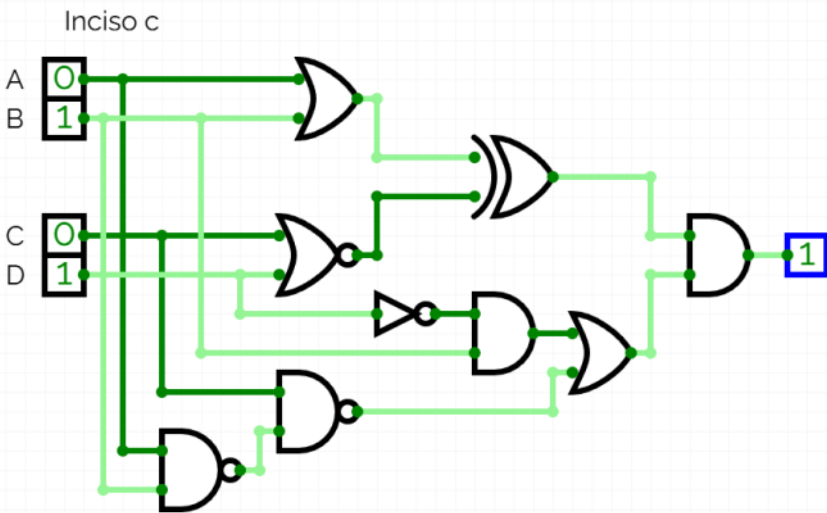
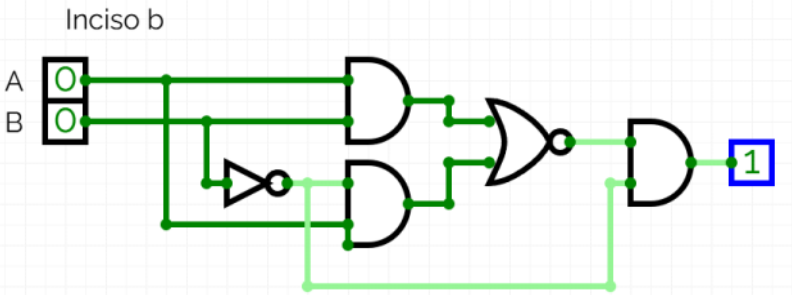


EJERCICIO 4

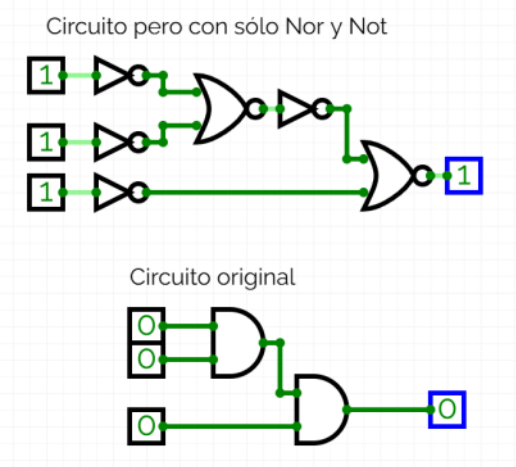


EJERCICIO 5

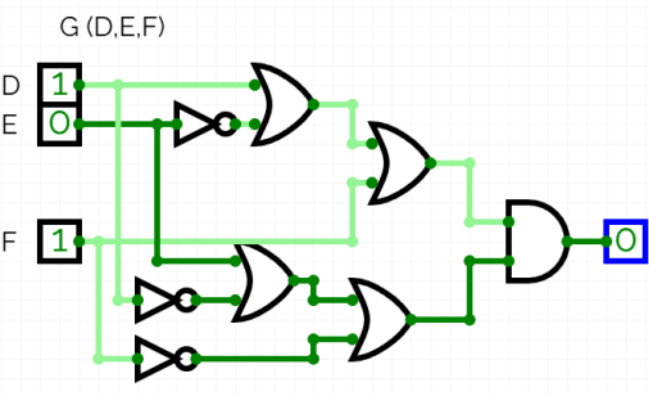


EJERCICIO 6: INVERSOR


Como no tengo cables para separar bits, tendré que recibirlos separados

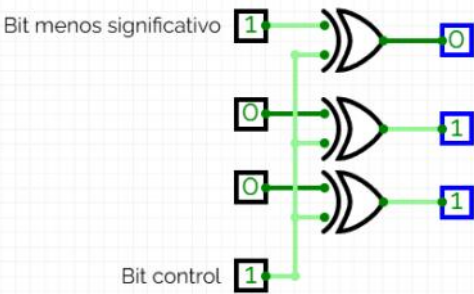


EJERCICIO 8: DEMULTIPLEXOR

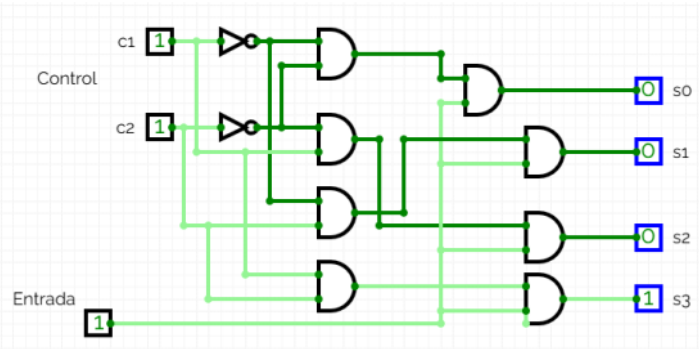


EJERCICIO 9: CODIFICADOR

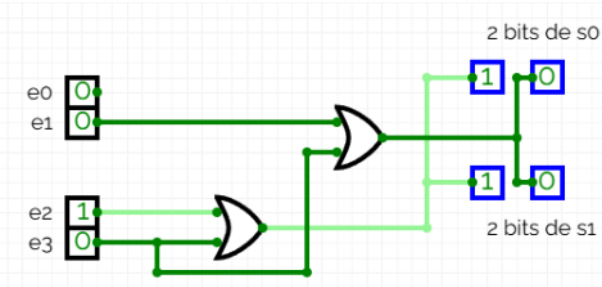

EJERCICIO 9: CODIFICADOR VALIDANDO LA DE ENTRADA

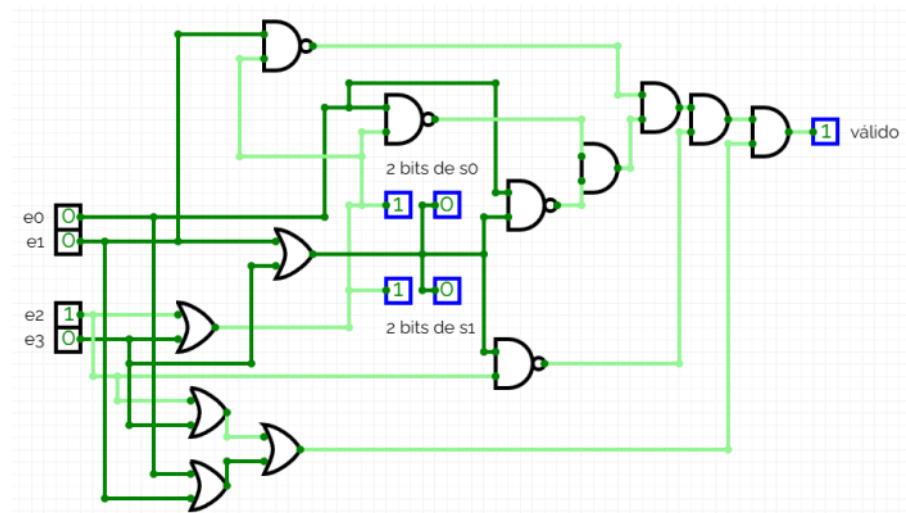

EJERCICIO 10: DECODIFICADOR

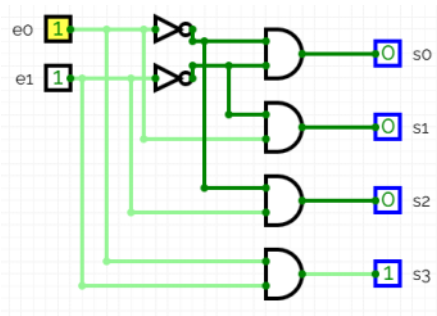

EJERCICIO 14: REGISTRO SIMPLE

